

# Program Counter

컴퓨터에서 다음 instruction의 주소

알려주는 장치. input, output, 3개의 control bit로 작동한다

load, inc, reset

if reset(t)  $out(t+1) = 0$

else if inc(t)  $out(t+1) = out(t) + 1$

else if load(t)  $out(t+1) = in(t)$

else  $out(t+1) = out(t)$

